
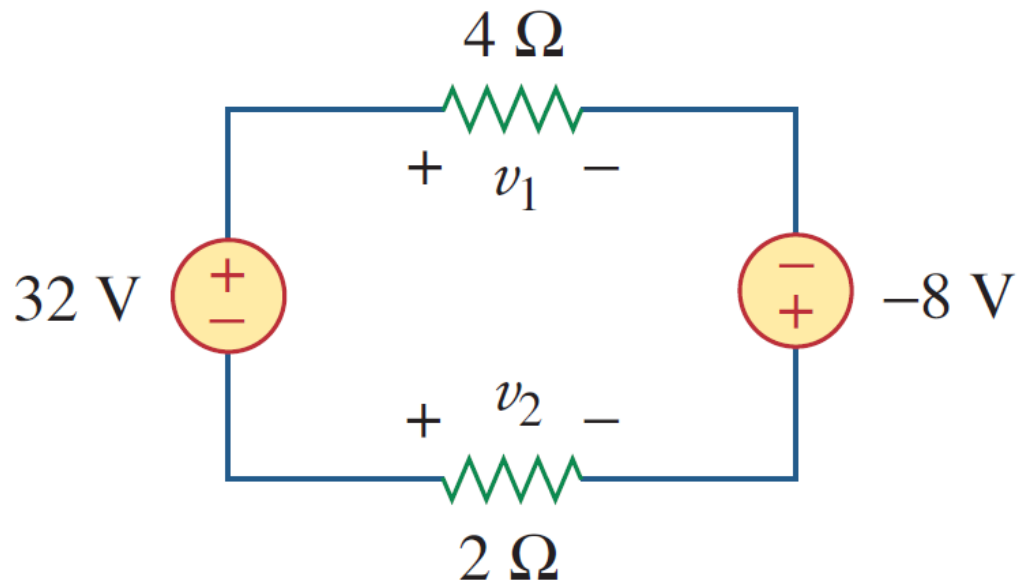



1. What are v_1 and v_2 ?

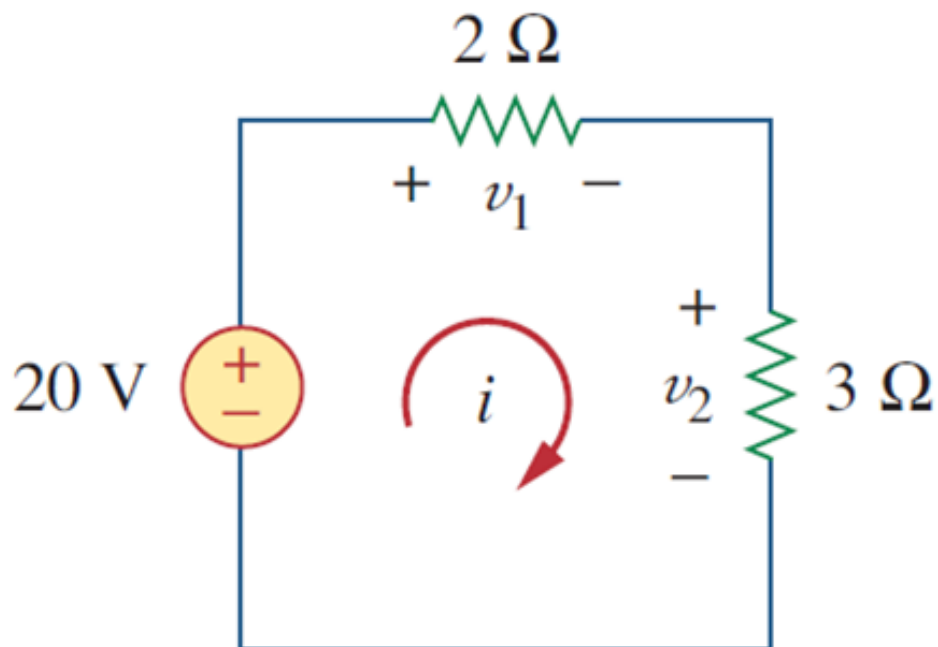


2. What are v_1 , v_2 , and i ?




3. What are v_x and v_o ?

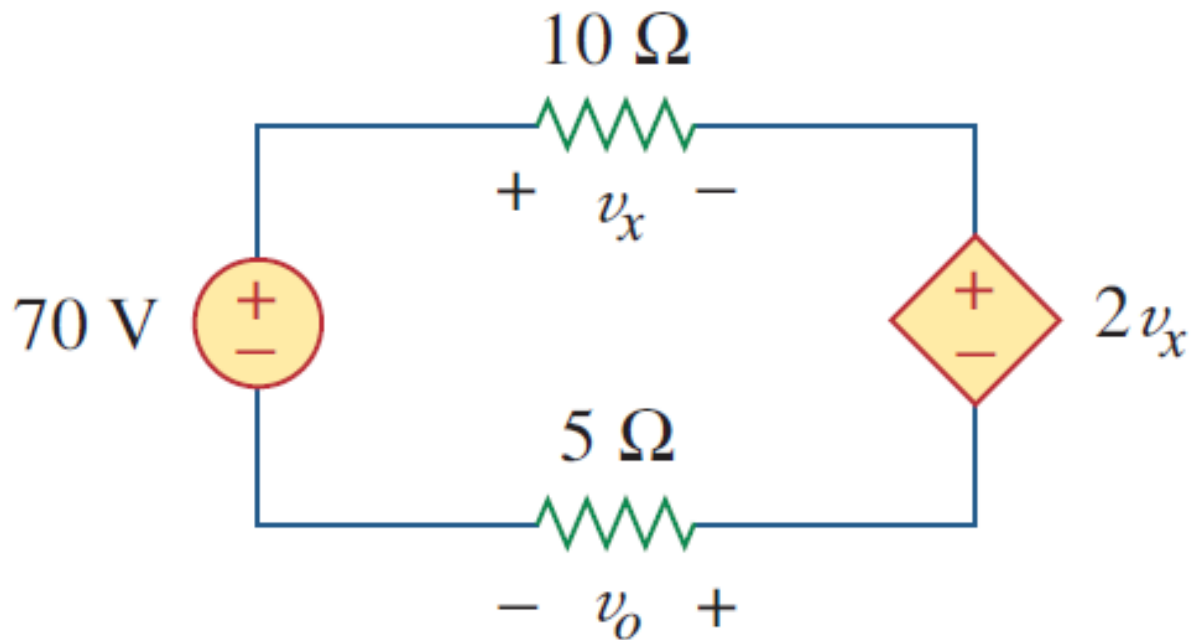

4. What is R_{eq} ?

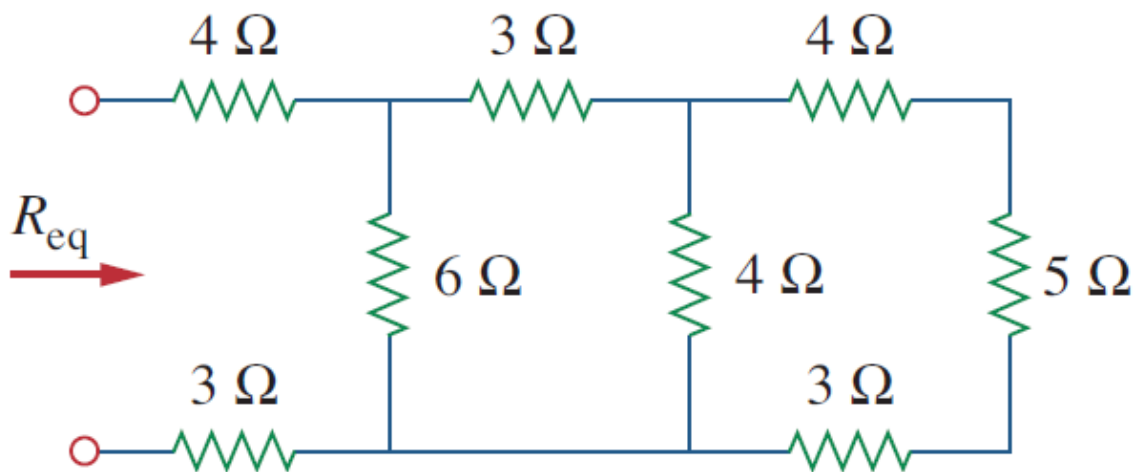

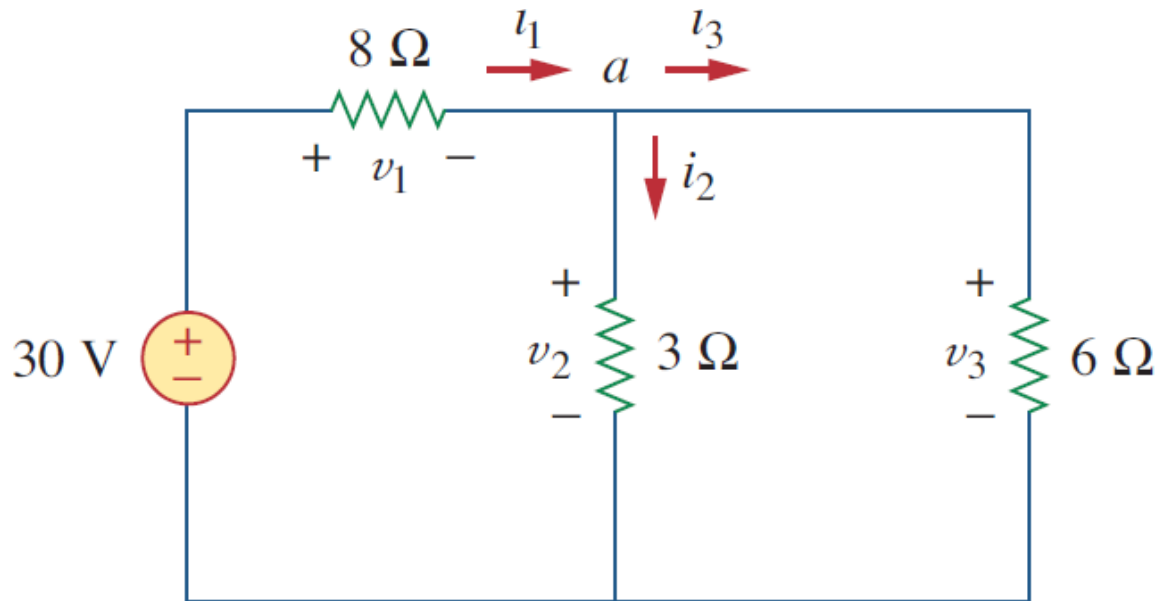5. What are i_1 , i_2 , i_3 , v_1 , v_2 , v_3 ?



6. What are i_1 , i_2 , v_1 , v_2 , P_1 (12 ohm resistor), P_2 (40 ohm resistor)?

