
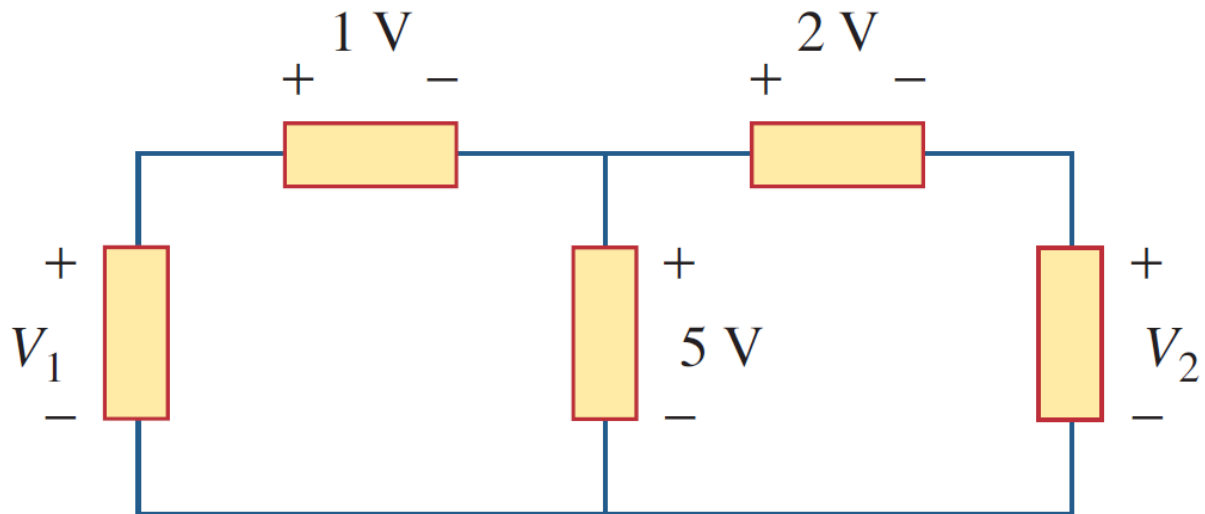



## 1. What are $V_1$ and $V_2$ ?

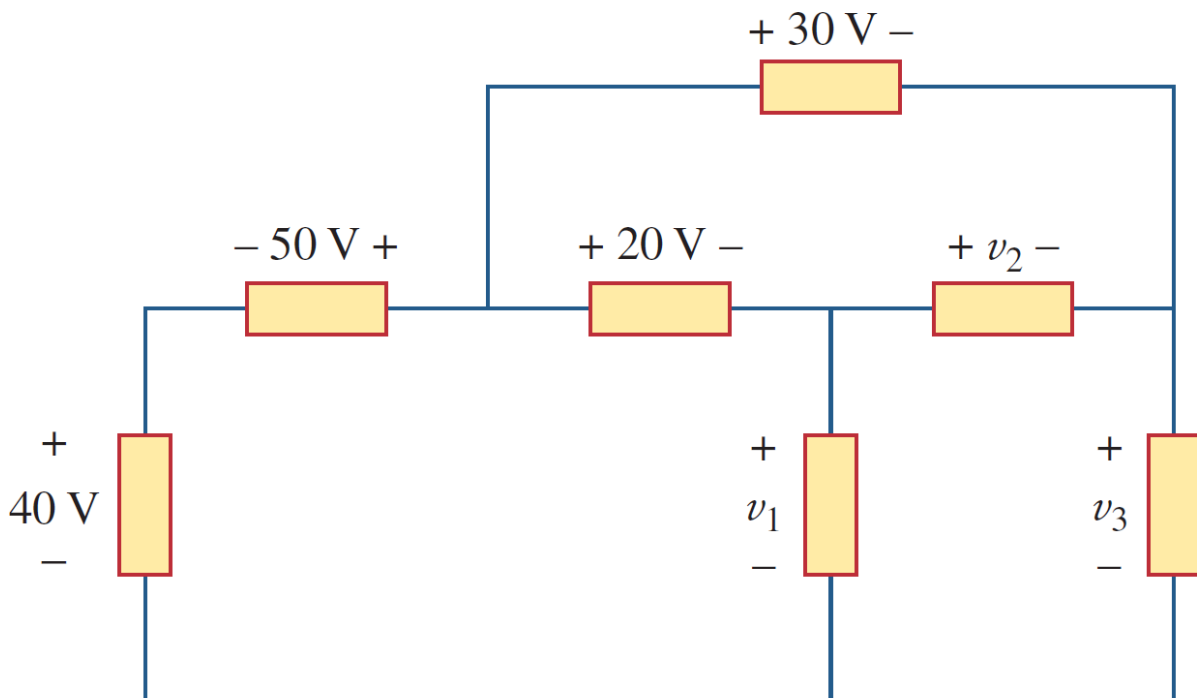


## 2. What are $v_1$ , $v_2$ , and $v_3$ ?



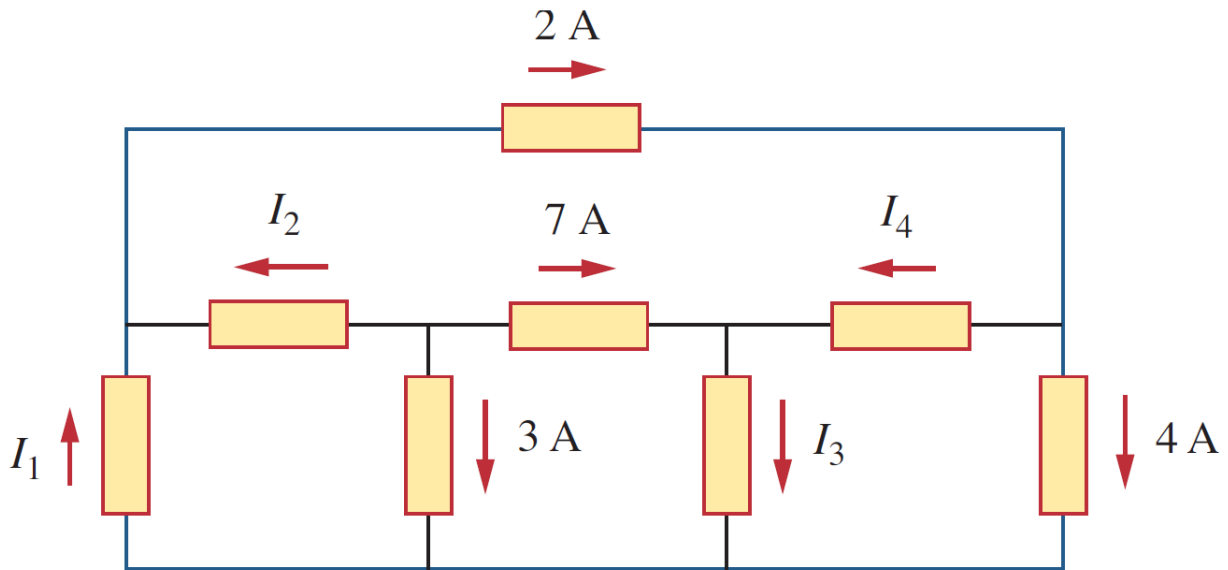
### 3. What are $I_1$ , $I_2$ , $I_3$ , $I_4$ ?


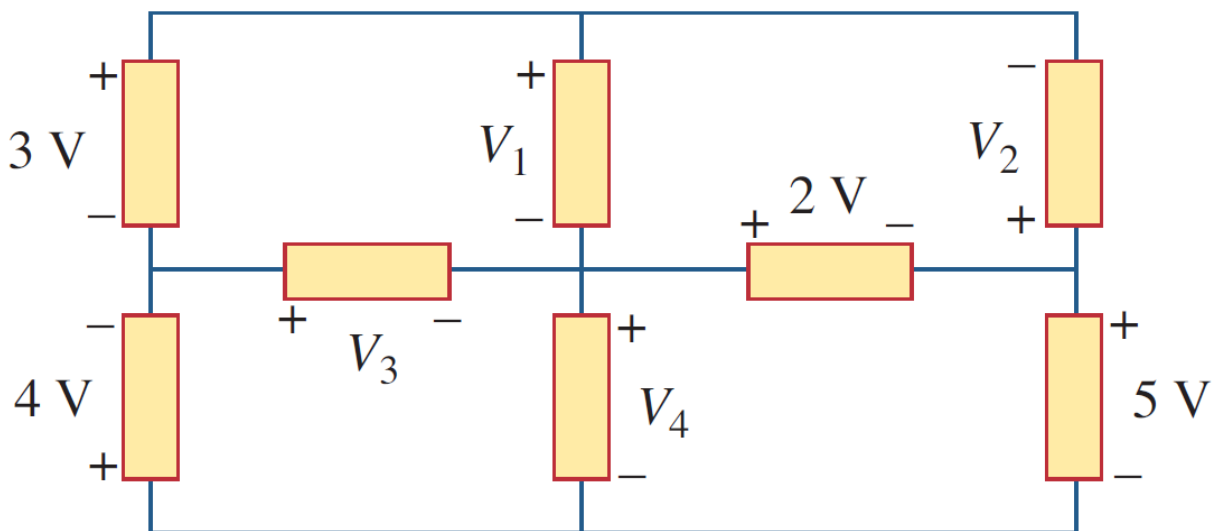
### 4. What are $V_1$ , $V_2$ , $V_3$ , $V_4$ ?



### 5. What is $I_o$ ?

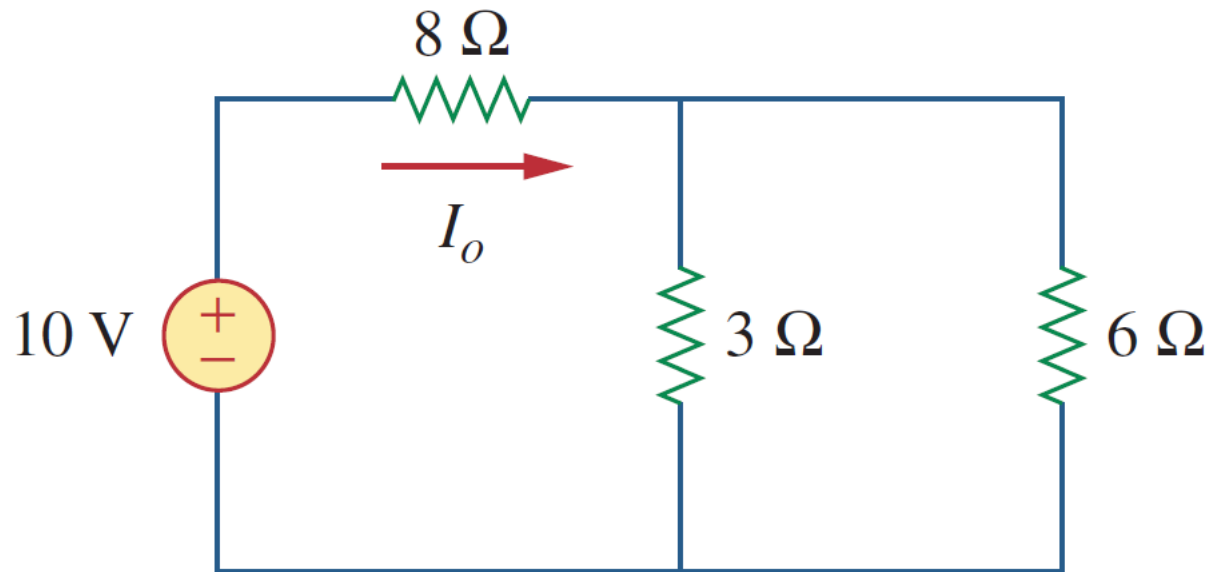

### 6. What are $i_1$ , $i_2$ , $i_3$ , $i_4$ , $i_5$ ?

